
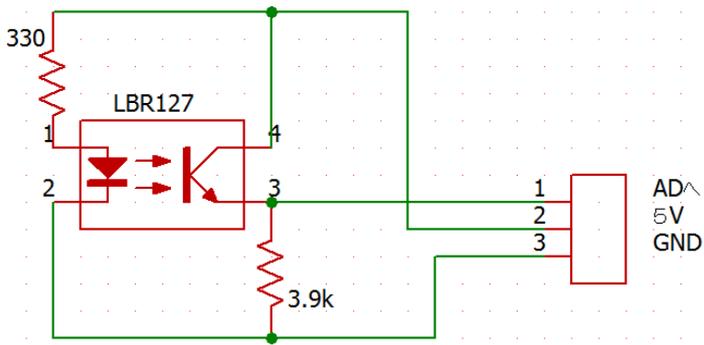


超簡単ラインセンサ の組立

回路図

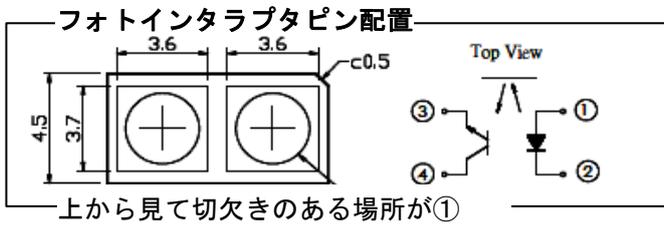

発光ダイオードに 330Ω
 フォトトランジスタに 3.9kΩ
 をつけただけの簡単回路
 調整は設置位置とプログラムの
 工夫で対応しましょう



カラーコード	色の順番
330Ω	橙 橙 茶 金
3.9kΩ	橙 白 赤 金